

```
1  module lab11_hdl (
2      input a,
3      input [1:0] b,
4      output [1:0] f,
5      output [1:0] s,
6      output [1:0] r
7  );
8
9  assign f[0] = a & !b[0] & b[1];
10 assign f[1] = a | (!b[0] & b[1]);
11 assign s[0] = (a & !b[0]) | a | (!b[0] & b[1]);
12 assign s[1] = (!a & !b[0] & !b[1]) | (a & !b[0] & b[1]);
13 assign r[0] = b[0] & !b[1];
14 assign r[1] = (b[0] & !b[1]) | a | (!a & b[0]);
15
16 endmodule
```